Sistema de iluminação de casa e jardim.


O projeto sistema de iluminação de casa e jardim, é uma iniciativa que visa automatizar, e permitir o controle via bluetooth da iluminação de residências. Com este projeto é possível otimizar a iluminação de jardins, com a ativação dinâmica da iluminação externa, assim como o controle das luzes do interior da residência através de aplicativos para smartphone.

Componentes Físicos

- 1 Arduino
- 1 Protoboard
- 1 Sensor LDR
- 1 Módulo Bluetooth HC-06
 Jumpers para a ligação dos componentes
 Resistores para a ativação dos LEDs

Módulo Bluetooth:

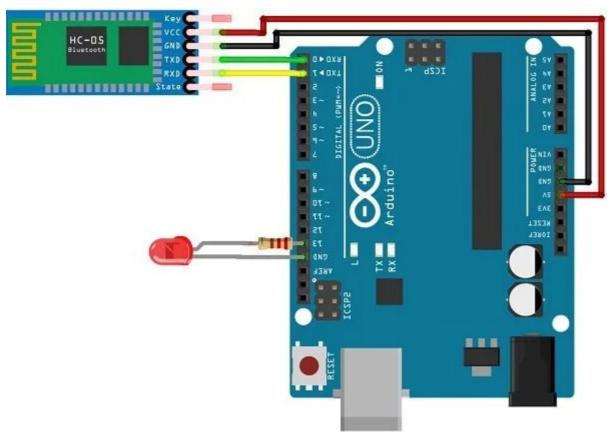
Para a realização do projeto o módulo Bluetooth precisa estar conectado da seguinte



maneira:

Módulo LDR:

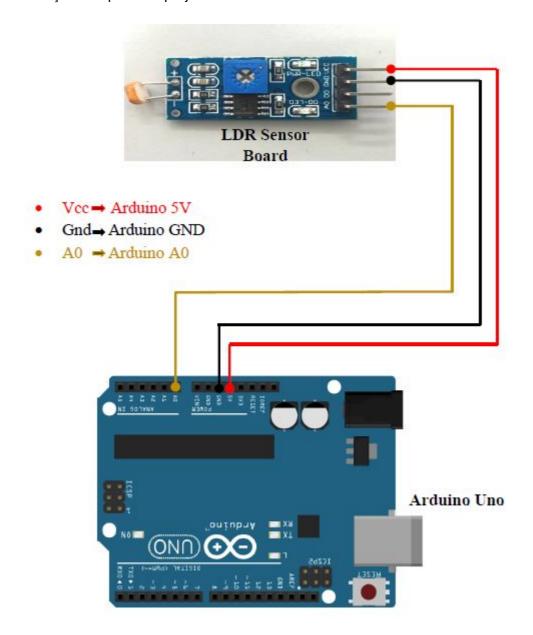Assim como o módulo Bluetooth, o módulo LDR deve estar conectado ao arduino para a realização completa do projeto.



Código do Arduino

O código utilizado para esta tarefa pode ser dividido em 4 partes:

- Inicialização de variáveis;
- Inicialização dos pinos;
- Seção responsável pelo controle do módulo Bluetooth;
- Seção responsável pelo controle do módulo LDR.

Inicialização de variáveis:

Inicialização dos pinos:

```
void setup() {
    Serial.begin(9600);
    pinMode(2, OUTPUT);
    pinMode(3, OUTPUT);
    pinMode(4, OUTPUT);
    pinMode(5, OUTPUT);
    pinMode(5, OUTPUT);
    pinMode(ledPin,OUTPUT);
    // Seta o pino 3 como saida
    // Seta o pino 4 como saida
    // Seta o pino 5 como saida
    // Seta o pino 9 (ledPin) como saida
}
```

Seção responsável pelo controle do módulo Bluetooth:

```
if(Serial.available()){
                                 // Verifica a disposição da porta serial
// Efetua a leitura dos dados na porta serial até que a mesma não esteja mais disponível
while(Serial.available()){
        char inChar = (char)
        Serial.read(); // Lê os dados da porta serial
// Cria uma string com todos os caracteres vindos da porta serial
        inputString += inChar;
                                         }
        Serial.println(inputString);
  while (Serial.available() > 0){
   junk = Serial.read(); } // Limpa o buffer serial
    if(inputString == "1"){
                              // Caso o dado lido seja "1"
    digitalWrite(2, HIGH);
                               // Liga o led na porta "2"
    }
    else if(inputString == "2"){ // Caso o dado lido seja "2"
    digitalWrite(2, LOW); // Desliga o led na porta "2"
    }
    if(inputString == "3"){  // Caso o dado lido seja "3"
    digitalWrite(3, HIGH);
                              // Liga o led na porta "3"
    else if(inputString == "4"){ // Caso o dado lido seja "4"
     digitalWrite(3, LOW); // Desliga o led na porta "4"
    }
    if(inputString == "5"){  // Caso o dado lido seja "5"
```

Seção responsável pelo controle do módulo LDR:

```
sensorValue = analogRead(analogInPin); // Faz a leitura do pino analógico
 Serial.print("sensor = ");
                                // Imprime o resultado no monitor serial
 Serial.println(sensorValue);
                              // Caso o valor do sensor LDR seja >400
 if(sensorValue >400){
                               // Desliga os leds da porta "9"
  analogWrite(ledPin, LOW);
 }
 //Caso o valor lido esteja entre 390 e 293
 else if(sensorValue <390 && sensorValue >293) {
 analogWrite(ledPin, 10);
                                     // Liga os leds com intensidade 10
 // Caso o valor lido esteja entre 390 e 293
 else if(sensorValue <293 && sensorValue >196) {
 analogWrite(ledPin, 50); // Liga os leds com intensidade 50
 // Caso o valor lido esteja entre 195 e 99
 else if(sensorValue <195 && sensorValue >99) {
      analogWrite(ledPin, 100);
                                            // Liga os leds com intensidade 100
 }
      // Caso o valor lido esteja entre 99 e 0
   else if(sensorValue <99 && sensorValue >0) {
      analogWrite(ledPin, 1000);
                                         // Liga os leds com intensidade 1000
 }
}
```